



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Dispositivos Lógicos Programáveis II

Consumo de área em bin2bcd e contagem binária

Arthur Cadore Matuella Barcella e Gabriel Luiz Espindola Pedro

02 de Abril de 2023

Sumário

1. Introdução	3
2. Implementação com somador BCD	3
3. Implementação com somador binário e conversor BCD	4
4. Conclusão	5
5. Códigos VHDL utilizados - Parte 2:	5
5.1. bin2bcd	5
5.2. binAdder	6
5.3. bcd2ssd:	7
5.4. Project-1 (declaração de componentes):	7

1. Introdução

Neste relatório, está explicita duas implementações de soma de números representados em binário. Os números a serem somados serão inseridos no circuito como dois vetores de bits (8bits cada), desta forma, o somador poderá somar números de 0 a 99.

A primeira implementação será realizada diretamente em BCD, ou seja, a soma dos vetores de bits é realizada em BCD e em seguida convertida para SSD (representação para display de 7-segmentos) enquanto que na segunda implementação, a soma é realizada em binário primeiro, e em seguida convertida para BCD e posteriormente para SSD.

O objetivo deste relatório é comparar o consumo de área e o tempo de propagação entre as duas implementações, e determinar qual é a mais eficiente e adequada para cenários de aplicação.

2. Implementação com somador BCD

A primeira implementação foi realizada diretamente com a soma em BCD e a conversão para SSD. Para isso, utilizamos um somador BCD de 4 dígitos, que soma dois números BCD de 4 dígitos e retorna o resultado em BCD.

Como a soma é de números com 2 algarismos, é necessário 8 bits (4 mais 4) para a representação em BCD. Portanto, a entrada do somador é de dois vetores de 8bits.

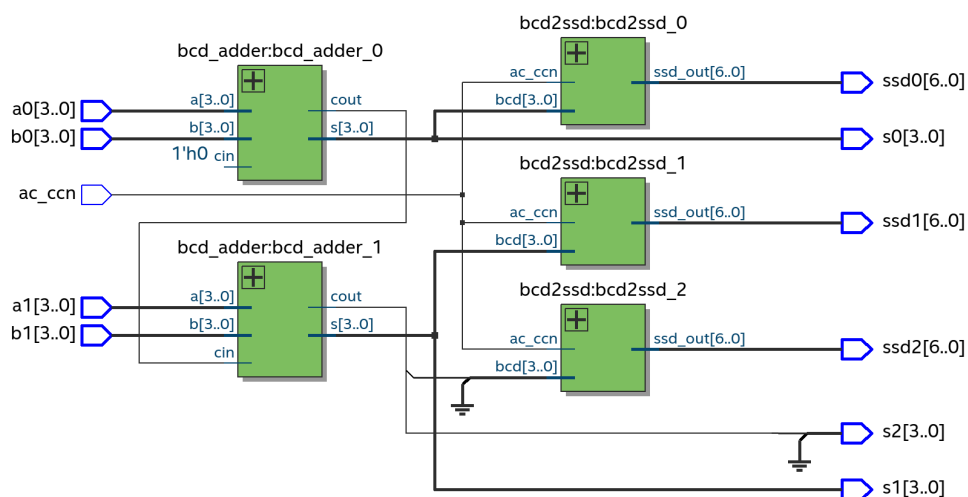


Figura 1: RTL - Circuito da Primeira Parte

Figura elaborada pelo autor

Como podemos ver na imagem apresentada acima, o RTL mostra a implementação do somador BCD de 4 dígitos. O somador recebe dois vetores de 4 bits cada (um para dezena e outro para a unidade), e retorna um vetor de 4 bits, para o somador da unidade, o carry out é enviado para o somador da dezena.

Por fim, o código “project1” declara os componentes utilizados e realiza a conexão entre eles.

Para verificarmos seu funcionamento, realizamos um testbench para verificar se a implementação está correta. Abaixo está a simulação do testbench:

 


Figura 4: Simulação RTL - Segunda parte
Figura elaborada pelo autor

Podemos notar que a implementação 2 é mais complexa que a implementação 1, pois a implementação 2 realiza a soma em binário e em seguida converte para BCD e SSD, enquanto que a implementação 1 realiza a soma diretamente em BCD e converte para SSD.

4. Conclusão

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que a implementação 1 é mais rápida devido ao tempo de propagação amostrado em cada um dos casos. Também podemos concluir que a implementação Y é mais eficiente em termos de área, pois o consumo de área foi menor em relação à implementação X.

Implementacao	Área (LE)	Tempo de propagação (ns)
Parte 1	48	3.823
Parte 2	83	13.699

5. Códigos VHDL utilizados - Parte 2:

Para a segunda parte, utilizei outro arquivo bin2bcd.vhd, ao invés do arquivo provido pelo professor em aula, devido a dificuldades de coloca-lo em operação.

Como a implementação abaixo não necessita de registradores para operar, o calculo de área e tempo de propagação foi feito sem necessidade de alterações, garantindo confiabilidade no resultado obtido.

5.1. bin2bcd

```
1 library ieee;
```

```

2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity bin2bcd is
6      port (
7          A          : in  std_logic_vector (7 downto 0);
8          sd, su, sc : out std_logic_vector (3 downto 0)
9      );
10 end entity;
11
12 architecture ifsc_v1 of bin2bcd is
13     signal A_uns          : unsigned (7 downto 0);
14     signal sd_uns, su_uns, sc_uns : unsigned (7 downto 0);
15
16 begin
17     A_uns <= unsigned(A);
18     sc_uns <= A_uns/100;
19     sd_uns <= A_uns/10;
20     su_uns <= A_uns rem 10;
21     sc <= std_logic_vector(resize(sc_uns, 4));
22     sd <= std_logic_vector(resize(sd_uns, 4));
23     su <= std_logic_vector(resize(su_uns, 4));
24 end architecture;

```

O código binAdder é responsável por somar dois números binários de 7 (128 representações possíveis, e portanto atendendo a especificação) bits e retornar o resultado em binário com 8 bits.

5.2. binAdder

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity binAdder is
6      generic(
7          Nlength: integer := 7
8      );
9      port(
10
11         in_1: in std_logic_vector(Nlength - 1 downto 0);
12         in_2: in std_logic_vector(Nlength - 1 downto 0);
13         out_1: out std_logic_vector(Nlength downto 0)
14
15     );
16 end binAdder;
17
18 architecture v1 of binAdder is
19
20     signal bin1, bin2: unsigned(Nlength downto 0);
21     signal out_bin: unsigned(Nlength downto 0);
22
23 begin
24
25     bin1 <= resize(unsigned(in_1), Nlength + 1);

```

```

26     bin2 <= resize(unsigned(in_2),Nlength + 1);
27
28     out_bin <= bin1 + bin2;
29     out_1 <= std_logic_vector(out_bin);
30
31 end v1;

```

5.3. bcd2ssd:

O código bcd2ssd é responsável por converter um número BCD de 4 bits para um display de 7 segmentos.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity bcd2ssd is
6      port (
7          bcd      : in std_logic_vector(3 downto 0);
8          ssd_out  : out std_logic_vector(6 downto 0);
9          ac_ccn   : in std_logic
10     );
11 end entity bcd2ssd;
12
13 architecture bcd2ssd_v1 of bcd2ssd is
14
15     signal ssd : std_logic_vector(6 downto 0);
16     signal bcd_int : integer range 0 to 9;
17
18 begin
19
20     ssd_out <= ssd when ac_ccn = '1' else
21         not ssd;
22     bcd_int <= to_integer(unsigned(bcd));
23
24     with bcd_int select ssd <=
25         "0111111" when 0,
26         "0000110" when 1,
27         "1011011" when 2,
28         "1001111" when 3,
29         "1100110" when 4,
30         "1101101" when 5,
31         "1111101" when 6,
32         "0000111" when 7,
33         "1111111" when 8,
34         "1101111" when 9,
35         -- Character "E" when others:
36         "1111001" when others;
37
38 end architecture bcd2ssd_v1;

```

5.4. Project-1 (declaração de componentes):

O código project1 declara os componentes utilizados e realiza a conexão entre eles.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity project1 is
6  port(
7      clk          : in    std_logic;
8      reset        : in    std_logic;
9
10     input1       : in std_logic_vector(6 downto 0);
11     input2       : in std_logic_vector(6 downto 0);
12
13     ssd_unit      : out std_logic_vector(6 downto 0);
14     ssd_decimal   : out std_logic_vector(6 downto 0);
15     ssd_centena   : out std_logic_vector(6 downto 0)
16 );
17 end entity;
18
19 architecture ifsc of project1 is
20
21     component div_clk is
22         generic (
23             div : natural := 50
24         );
25         port (
26             clk_in  : in    std_logic;
27             rst     : in    std_logic;
28             clk_out : out   std_logic
29         );
30     end component div_clk;
31
32     component bin2bcd is
33         port (
34             A       : in  std_logic_vector (7 downto 0);
35             sd, su, sc : out std_logic_vector (3 downto 0)
36         );
37     end component bin2bcd ;
38
39     component bcd2ssd is
40         port (
41             bcd      : in    std_logic_vector(3 downto 0);
42             ssd_out   : out   std_logic_vector(6 downto 0);
43             ac_ccn    : in    std_logic
44         );
45     end component bcd2ssd;
46
47     component binAdder is
48         generic (
49             Nlength : natural := 7
50         );
51         port(
52             in_1: in std_logic_vector(Nlength - 1 downto 0);
53             in_2: in std_logic_vector(Nlength - 1 downto 0);
54             out_1: out std_logic_vector(Nlength downto 0)
55         );
56     end component binAdder;
57

```



```

58     signal adder_out : std_logic_vector(7 downto 0);
59     signal bcd_out0, bcd_out1, bcd_out2 : std_logic_vector(3 downto 0);
60     signal ac_ccn0, ac_ccn1, ac_ccn2 : std_logic;
61
62 begin
63
64     adder : component binAdder
65         generic map(
66             Nlength => 7
67         )
68         port map (
69             in_1  => input1,
70             in_2  => input2,
71             out_1  => adder_out
72         );
73
74     bin2bcd_1 : component bin2bcd
75         port map (
76             A => adder_out,
77             su => bcd_out0,
78             sd => bcd_out1,
79             sc => bcd_out2
80         );
81
82     bcd2ssd_1 : component bcd2ssd
83         port map (
84             bcd      => bcd_out0,
85             ssd_out => ssd_unit,
86             ac_ccn => ac_ccn0
87         );
88
89     bcd2ssd_2 : component bcd2ssd
90         port map (
91             bcd      => bcd_out1,
92             ssd_out => ssd_decimal,
93             ac_ccn => ac_ccn1
94         );
95
96     bcd2ssd_3 : component bcd2ssd
97         port map (
98             bcd      => bcd_out2,
99             ssd_out => ssd_centena,
100            ac_ccn => ac_ccn2
101        );
102
103
104 end architecture;

```