

**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

# **Programação do kit Mercurio IV**

**Dispositivos Lógicos Programáveis I**

# Sumário

<b>1</b>	<b>Orientações</b>	<b>3</b>
1.1	Objetivo . . . . .	3
1.2	Passo 1 - Escrever o código do projeto counter: . . . . .	3
1.3	Passo 2 - Preparando para gravar o circuito lógico no FPGA: . . . . .	4
1.4	Passo 3 - Programando o FPGA através da USB-Blaster: . . . . .	4
1.5	Passo 4 - Eliminar o repique da chave CLK: . . . . .	5
1.6	Passo 5 - Adicionando as chaves e observando o resultado nos LEDs: . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>6</b>
2.1	Passo 1: Criando o projeto e escrevendo o código base . . . . .	6
2.2	Passo 2: Gravando o circuito lógico no FPGA . . . . .	8
2.3	Passo 3: Realizar os testes de repique da chave . . . . .	10
2.4	Passo 4: Eliminar o repique da chave . . . . .	12
2.5	Passo 5: Observando circuito com debouncer . . . . .	14
<b>3</b>	<b>Referências bibliográficas</b>	<b>15</b>

# 1 Orientações

## 1.1 Objetivo

- Revisar o processo de programação do FPGA usando um kit de desenvolvimento
- Fazer as adaptações necessárias para o circuito funcionar no kit
- Verificar se o contador proposto funciona, tanto carregando o valor inicial como na contagem progressiva.
- Analisar o que ocorre em um contador quando atinge o seu valor máximo.
- Verificar e corrigir o problema do repique (bouncing) da chave usada no CLK

## 1.2 Passo 1 - Escrever o código do projeto counter:

- Escrever o código do projeto counter (já simulado em aula anterior), incluindo as adaptações necessárias para o uso dos LEDs da matriz de leds do kit Mercurio IV.
- Fazer a análise e síntese e corrigir eventuais erros.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity counter is
6      generic (WIDTH : in natural := 4);
7      port (
8          RST    : in std_logic;
9          CLK    : in std_logic;
10         LOAD   : in std_logic;
11         DATA  : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
12         RO     : out std_logic;
13         Q      : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));
14 end entity;
15
16 architecture ifsc_v1 of counter is
17     signal Q_aux : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
18 begin
19     process(RST,CLK) is
20     begin
21         if RST = '1' then
22             Q_aux <= (others => '0');
23         elsif rising_edge(CLK) then
24             if LOAD= '1' then
25                 Q_aux <= DATA;
26             else
27                 Q_aux <= std_logic_vector(unsigned(Q_aux) + 1);
28             end if;
29         end if;
30     end process;
31     -- Adaptacao feita devido a matriz de leds acender com ZERO
32     Q <= not Q_aux;
33     -- Para acender um led eh necessario colocar ZERO na linha correspondente da matriz.
34     RO <= '0';
```

```
35 end architecture;
36
```

### 1.3 Passo 2 - Preparando para gravar o circuito lógico no FPGA:

- Escolher a FAMILY: **Cyclone® IV E**
- Escolher o DEVICE: **EP4CE30F23C7**
- Configurar como entrada e saída do FPGA os seguintes pinos:

```
1 CLK:      PIN_Y17 ou PIN_V21
2 DATA[3]: PIN_H18
3 DATA[2]: PIN_H20
4 DATA[1]: PIN_K21
5 DATA[0]: PIN_J21
6 LOAD:     PIN_Y22
7 Q[3]:     PIN_J6
8 Q[2]:     PIN_K8
9 Q[1]:     PIN_J8
10 Q[0]:     PIN_L8
11 RST:     PIN_W21
12 R0:      PIN_F10
```

### 1.4 Passo 3 - Programando o FPGA através da USB-Blaster:

- Realizar os seguintes testes, acionando as chaves e observando o resultado nos LEDs:
- Carregar um valor nas chaves DATA[3..0], mudar LOAD para ALTO e acionar a chave CLK. Verificar e anotar o comportamento. Repetir com valores diferentes nas DATA[3..0].
- Mudar RST para ALTO, e verificar e anotar o comportamento.
- Manter LOAD em BAIXO e acionar a chave CLK várias vezes (no mínimo 16 vezes). Verificar e anotar o comportamento. O comportamento é o esperado para o número de mudanças da chave CLK?
- Dica para configuração das interfaces:

```
1 -- insira na declaração das portas da entity a linha
2 LCD_BACKLIGHT:      out std_logic;
3
4 -- insira na architecture a linha
5 LCD_BACKLIGHT <= '0';
```

- Após fazer a Análise e Síntese, defina o pino v10 para essa porta.

```
1 LCD_BACKLIGHT: PIN_V10
```

## 1.5 Passo 4 - Eliminar o repique da chave CLK:

- Eliminar o repique da chave CLK, inserindo no código um circuito anti-repique, com um tempo de anti-repique de 10ms:

```
1  entity COUNTER_db is
2  ...
3      CLK50MHz : in std_logic;
4  ...
5  end entity
6
7  architecture ifsc_v2 of COUNTER_db is
8  ...
9      signal CLK_db:          std_logic := '0';
10 ...
11 begin
12     -- debouncer de 10ms
13     process (CLK50MHz, CLK, RST, CLK_db) is
14         constant max_cnt: natural := 500000; -- 500000 10ms para clk 20ns
15         variable cnt_db : integer range 0 to max_cnt-1;
16     begin
17         if (RST = '1') then
18             cnt_db := 0;
19             CLK_db <= '0';
20         elsif ((CLK = '0') and (CLK_db = '0')) or
21             ((CLK = '1') and (CLK_db = '1')) then
22             cnt_db := 0;
23         elsif (rising_edge(CLK50MHz)) then
24             if (cnt_db = max_cnt - 1) then
25                 CLK_db <= not CLK_db;
26             else
27                 cnt_db := cnt_db + 1;
28             end if;
29         end if;
30     end process;
31 ...
32 -- Troque no process(RST,CLK) a entrada '''CLK''' do circuito anterior pela entrada '''CLK_db'''
```

- Acrescentar o pinos de entrada CLK 50MHz:

```
1  CLK50MHz:    PIN_T1
```

- Acrescente um arquivo para restringir a análise temporal (Timing Analysis) a 50MHz para a entrada de clock CLK50MHz. Restringir a frequência máxima de clock no Quartus II:

```
1  create_clock -name CLK50MHz -period 50MHz [get_ports {clk*}]
```

## 1.6 Passo 5 - Adicionando as chaves e observando o resultado nos LEDs:

- Repita os teste feitos no Passo 3, acionando as chaves e observando o resultado nos LEDs:

- Carregar um valor nas chaves DATA[3..0], mudar LOAD para ALTO e acionar a chave CLK. Verificar e anotar o comportamento. Repetir com valores diferentes nas DATA[3..0].
- Mudar RST para ALTO, e verificar e anotar o comportamento.
- Manter LOAD em BAIXO e acionar a chave CLK várias vezes (no mínimo 16 vezes). Verificar e anotar o comportamento. O comportamento é o esperado para o número de mudanças da chave CLK?
- O que ocorre quando o contador chega ao seu valor máximo? Quais seriam as alternativas "teóricas" para evitar que isso ocorra? Proponha soluções, sem se preocupar com um código de descrição do hardware (HDL).
- Reduza o tempo do circuito anti-repique para 1us (microsegundo) **maxcnt = 50**, e verifique o funcionamento da chave CLK.

## 2 Desenvolvimento

### 2.1 Passo 1: Criando o projeto e escrevendo o código base

Inicialmente, configurei um novo projeto utilizando a família e modelo de FPGA requisitado no laboratório, para que os resultados resultassem no esperado pelo avaliador.

FONTE: Elaborado pelo autor

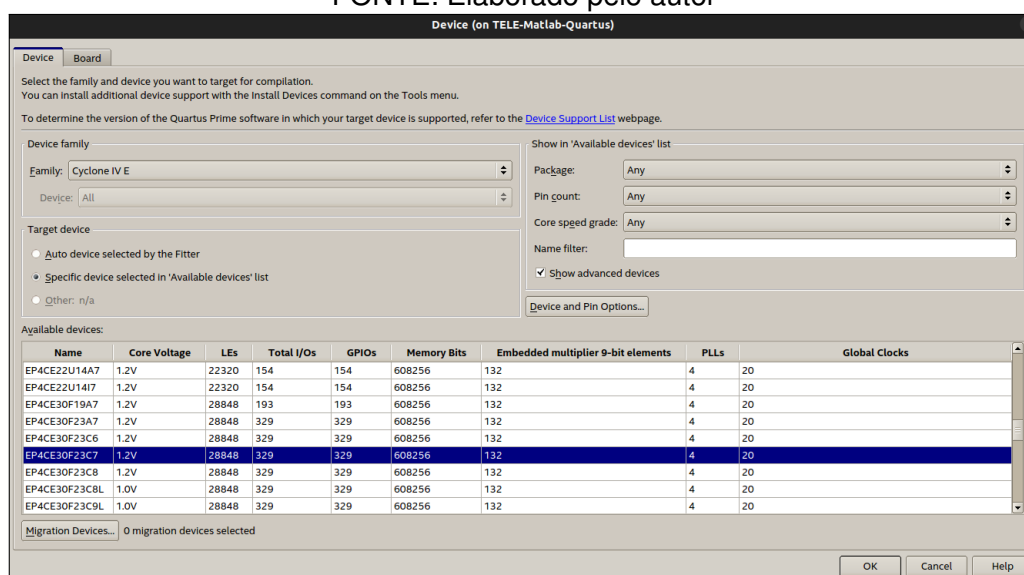


Figura 1: Configurações iniciais do projeto AE3

Uma vez com o projeto configurado, adicionei o código VHDL orientado pelo professor durante a aula, fazendo as modificações no software para torna-lo o código principal do projeto para compilação.

FONTE: Elaborado pelo autor

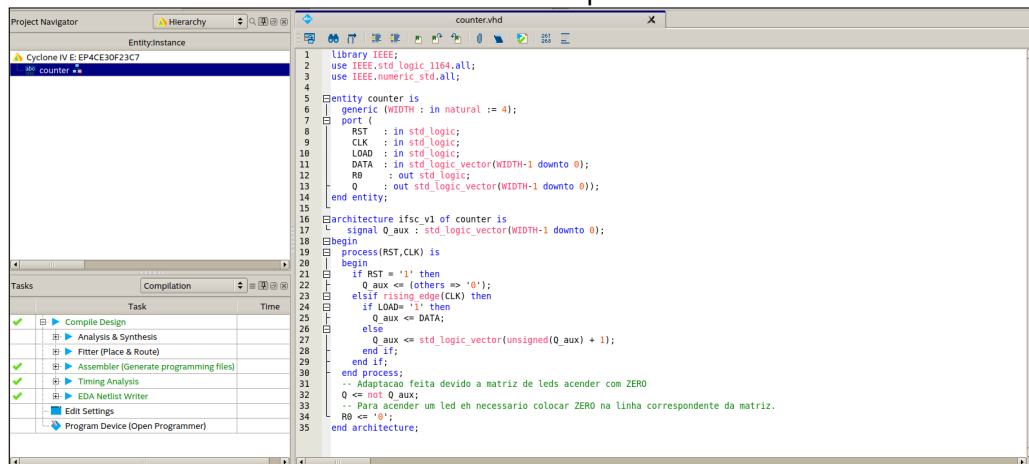


Figura 2: Adicionado código VHDL ao projeto

Em seguida, fiz a análise e síntese do código e observei os logs de compilação registrados pelo quartus, apenas para garantir que nenhum erro havia sido apresentado durante a compilação.

FONTE: Elaborado pelo autor

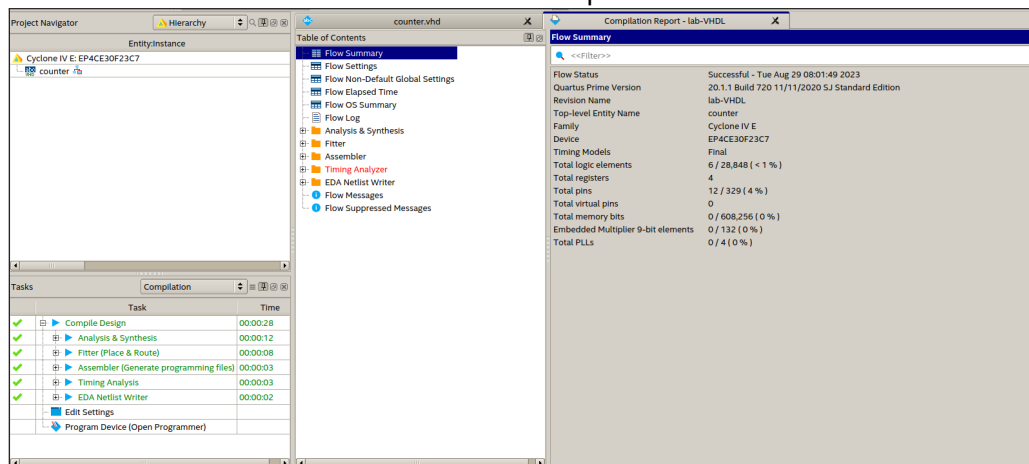


Figura 3: Resumo da compilação no software

A partir da figura 3, nota-se os recursos de hardware foram de fatos consumidos pelo código configurado no quartus, indicando que o circuito lógico foi montado na FPGA.

Apenas para verificar se a semântica foi mantida durante a compilação, verifiquei o diagrama RTL do circuito configurado pelo quartus para determinar se está de acordo com o código inserido, abaixo está o diagrama completo:

FONTE: Elaborado pelo autor

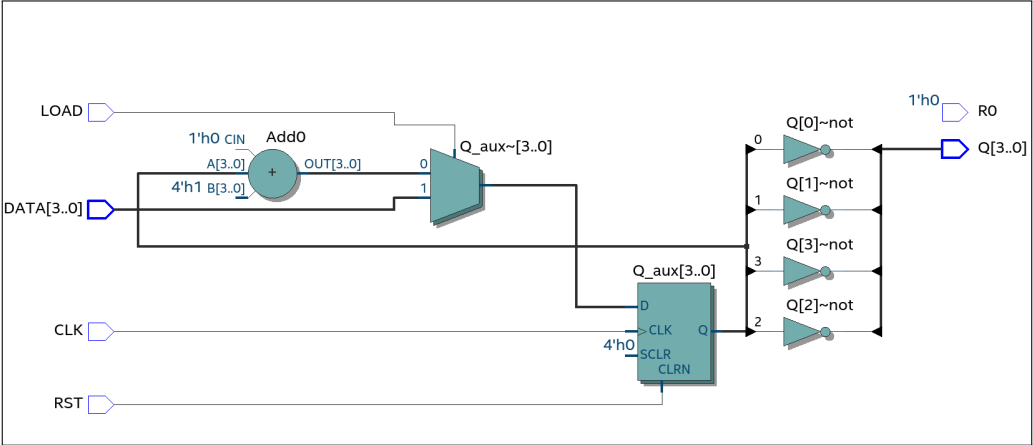


Figura 4: Diagrama RTL do circuito configurado a partir do código VHDL

Também verifiquei o estado do circuito através do diagrama "Technology Map", a vantagem deste diagrama é mostrar não necessariamente blocos que compõe parte do circuito, mas sim componentes lógicos utilizados para estruturar todo o hardware que monta o circuito proposto.

FONTE: Elaborado pelo autor

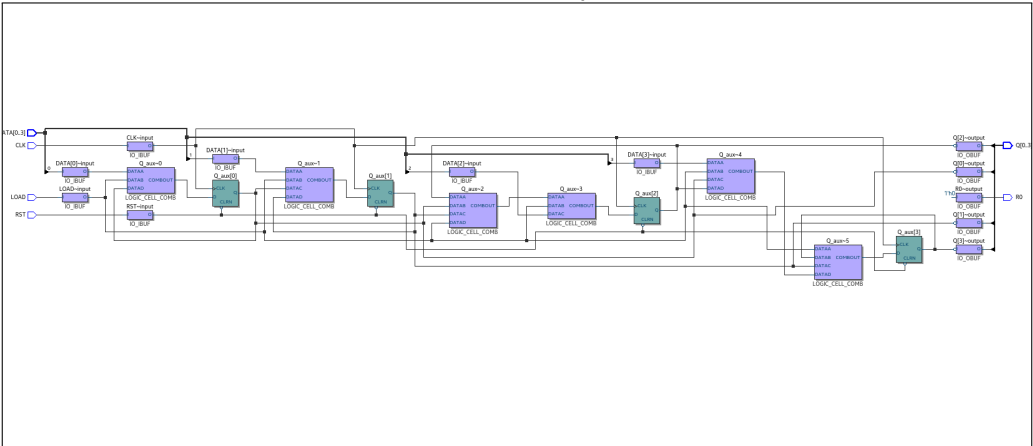


Figura 5: Technology Map do circuito montado através de VHDL

## 2.2 Passo 2: Gravando o circuito lógico no FPGA

Em seguida, antes de encaminhar o código para gravação na FPGA, verifiquei o diagrama de pin planner para garantir que todos os pinos haviam sido atribuídos a suas respectivas portas no circuito eletrônico.



FORTE: Elaborado pelo autor

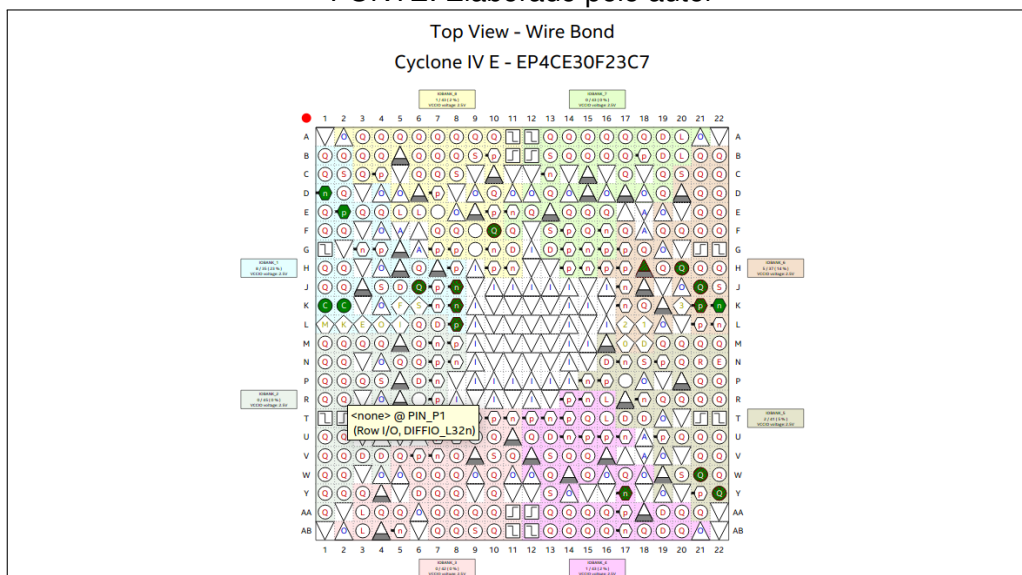


Figura 6: Representação da pinagem do chip VHDL

A partir da visualização, confirmei que todos os pinos haviam sido associados a um pino de I/O para interface com usuário ou com outros circuitos eletrônicos.

FORTE: Elaborado pelo autor

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Fitter Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate	er I/O Rule Resi	Differential Pair	strict Preservatio
CLK	Input	PIN_Y17	4	B4_N0	PIN_Y17	2.5 V		8mA (default)		Pass		
DATA[3]	Input	PIN_H18	6	B6_N1	PIN_H18	2.5 V		8mA (default)		Pass		
DATA[2]	Input	PIN_H20	6	B6_N1	PIN_H20	2.5 V		8mA (default)		Pass		
DATA[1]	Input	PIN_K21	6	B6_N3	PIN_K21	2.5 V		8mA (default)		Pass		
DATA[0]	Input	PIN_J21	6	B6_N3	PIN_J21	2.5 V		8mA (default)		Pass		
LOAD	Input	PIN_Y22	5	B5_N3	PIN_Y22	2.5 V		8mA (default)		Pass		
Q[3]	Output	PIN_J6	1	B1_N1	PIN_J6	2.5 V		8mA (default)	2 (default)	Pass		
Q[2]	Output	PIN_K8	1	B1_N2	PIN_K8	2.5 V		8mA (default)	2 (default)	Pass		
Q[1]	Output	PIN_J8	1	B1_N1	PIN_J8	2.5 V		8mA (default)	2 (default)	Pass		
Q[0]	Output	PIN_L8	1	B1_N2	PIN_L8	2.5 V		8mA (default)	2 (default)	Pass		
RO	Output	PIN_F10	8	B8_N2	PIN_F10	2.5 V		8mA (default)	2 (default)	Pass		
RST	Input	PIN_W21	5	B5_N2	PIN_W21	2.5 V		8mA (default)		Pass		

Figura 7: Technology Map do circuito montado através de VHDL.

Com a configuração ja finalizada e o arquivo compilado, verifiquei no diretório raiz do projeto a localização do arquivo .sof, que contém o binário a ser enviado á FPGA, encontrei o arquivo na pasta **output-files**:

FORTE: Elaborado pelo autor

```

arthur.cmb@TELE-Matlab-Quartus:~/projects/lab-VHDL/output_files$ ls -l
total 1524
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 3841 ago 29 08:01 lab-VHDL.asm.rpt
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 25 ago 29 08:03 lab-VHDL.done
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 5889 ago 29 08:01 lab-VHDL.eda.rpt
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 175447 ago 29 08:01 lab-VHDL.fit.rpt
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 695 ago 25 09:10 lab-VHDL.fit.smsg
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 596 ago 29 08:01 lab-VHDL.fit.summary
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 9525 ago 29 08:01 lab-VHDL.flow.rpt
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 219 ago 29 08:01 lab-VHDL.jdi
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 22504 ago 29 08:01 lab-VHDL.map.rpt
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 451 ago 29 08:01 lab-VHDL.map.summary
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 58627 ago 29 08:01 lab-VHDL.pin
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 20 ago 29 08:01 lab-VHDL.sld
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 1171670 ago 29 08:01 lab-VHDL.sof
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 68725 ago 29 08:01 lab-VHDL.sta.rpt
-rw-r--r-- 1 arthur.cmb aluno 890 ago 29 08:01 lab-VHDL.sta.summary
arthur.cmb@TELE-Matlab-Quartus:~/projects/lab-VHDL/output_files$

```

Figura 8: Technology Map do circuito montado através de VHDL.

Em seguida, transferei o arquivo diretamente para minha máquina onde fiz o envio para a placa FPGA utilizando a própria interface do quartus.

Fonte: Elaborado pelo autor

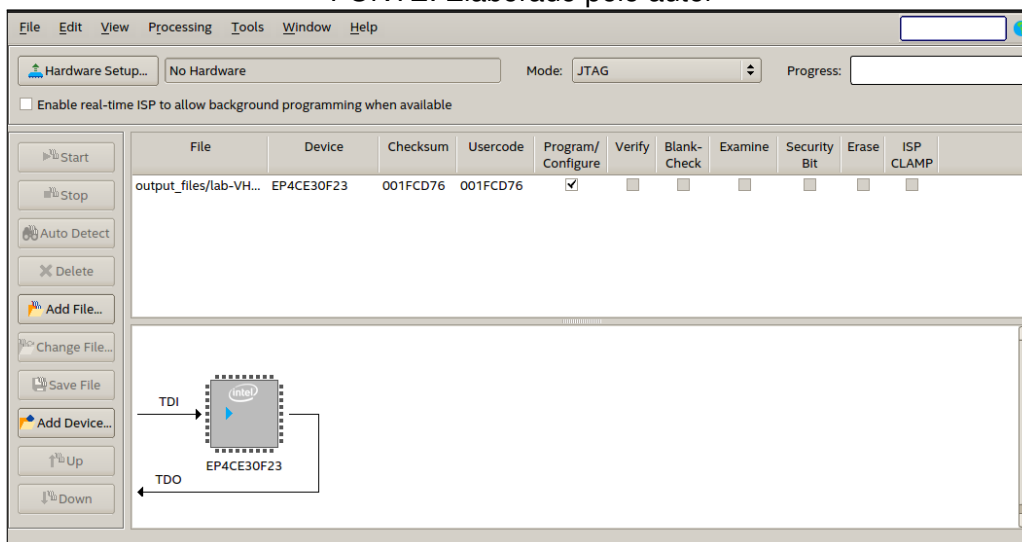


Figura 9: Envio do arquivo utilizando a ferramenta programmer do quartus

### 2.3 Passo 3: Realizar os testes de repique da chave

Com arquivo ja na placa de teste (FPGA Físico), fiz a alternância das chaves de contato conforme descrito nas orientações do item 3.

Nota-se que ao alterar as chaves/botões da placa de teste, so primeiros LEDs da matriz de LED apresentada nas figures 9, 10 11 e 12, sofrem variações.

Fonte: Elaborado pelo autor



Figura 10: Captura da operação dos LEDs na FPGA

Idealmente, como um contador está sendo utilizado a representação dos LEDs deveria ser sequencia, como em uma tabela verdade de 4Bits, variando em apenas 1Bit a cada ciclo de execução.

FONTE: Elaborado pelo autor

 


Figura 11: Captura da operação dos LEDs na FPGA

Entretanto, como não há um circuito de debouncing integrado nativamente no dispositivo, a chave durante o processo de abertura/fechamento sofre depreciações (vibração). Essas vibrações fazem com que em um curto periodo de tempo a chave abra e feche diversas vezes, e para nossa percepção, a chave está pulando a contagem.

FONTE: Elaborado pelo autor

 


Figura 12: Captura da operação dos LEDs na FPGA



## 2.4 Passo 4: Eliminar o repique da chave

Em seguida, para resolver o sintoma descrito acima, adicionei a seguinte sessão de código ao projeto (abaixo da arquitetura já existente). O circuito abaixo é um debouncer, utilizado justamente para evitar que este tipo de trepidação mecânica entre os contatos secos atrapalhe o funcionamento do circuito.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity counter is
6      generic (WIDTH : in natural := 4);
7      port (
8          CLK50MHz : in std_logic;
9          RST      : in std_logic;
10         CLK      : in std_logic;
11         LOAD      : in std_logic;
12         DATA     : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
13         R0        : out std_logic;
14         Q         : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));
15  end entity;
16
17  architecture ifsc_v1 of counter is
18      signal Q_aux : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
19      signal CLK_db: std_logic := '0';
20  begin
21      process(RST,CLK) is
22      begin
23          if RST = '1' then
24              Q_aux <= (others => '0');
25          elsif rising_edge(CLK) then
26              if LOAD= '1' then
27                  Q_aux <= DATA;
28              else
29                  Q_aux <= std_logic_vector(unsigned(Q_aux) + 1);
30              end if;
31          end if;
32      end process;
33      -- Adaptacao feita devido a matriz de leds acender com ZERO
34      Q <= not Q_aux;
35      -- Para acender um led eh necessario colocar ZERO na linha correspondente da matriz.
36      R0 <= '0';
37
38      -- debouncer de 10ms
39      process (CLK50MHz, CLK, RST, CLK_db) is
40          constant max_cnt: natural := 500000; -- 500000 10ms para clk 20ns
41          variable cnt_db : integer range 0 to max_cnt-1;
42      begin
43          if (RST = '1') then
44              cnt_db := 0;
45              CLK_db <= '0';
46          elsif ((CLK = '0') and (CLK_db = '0')) or
47                ((CLK = '1') and (CLK_db = '1')) then
48              cnt_db := 0;
49          elsif (rising_edge(CLK50MHz)) then
```

```

50         if (cnt_db = max_cnt - 1) then
51             CLK_db <= not CLK_db;
52         else
53             cnt_db := cnt_db + 1;
54         end if;
55     end if;
56 end process;
57 end architecture;

```

Após adicionar o código ao VHDL, refiz a compilação e repeti o passo 2, não descrevi passo a passo o ocorrido, pois todos os passos até a escrita na FPGA estão descritos no passo 2.

FONTE: Elaborado pelo autor

```

5  entity counter is
6      generic (WIDTH : in natural := 4);
7  port (
8      CLK50MHz : in std_logic;
9      RST      : in std_logic;
10     CLK      : in std_logic;
11     LOAD     : in std_logic;
12     DATA    : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
13     R0       : out std_logic;
14     Q        : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0));
15 end entity;
16
17 architecture ifsc_v1 of counter is
18     signal Q_aux : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
19     signal CLK_db : std_logic := '0';
20 begin
21     process(RST, CLK) is
22     begin
23         if RST = '1' then
24             Q_aux <= (others => '0');
25         elsif rising_edge(CLK) then
26             if LOAD = '1' then
27                 Q_aux <= DATA;
28             else
29                 Q_aux <= std_logic_vector(unsigned(Q_aux) + 1);
30             end if;
31         end if;
32     end process;
33     -- Adaptacao feita devido a matriz de leds acender com ZERO
34     Q <= not Q_aux;
35     -- Para acender um led eh necessario colocar ZERO na linha correspondente da matriz.
36     R0 <= '0';

```

Figura 13: Código VHDL alterado adicionando o Clock de 50MHz

FONTE: Elaborado pelo autor

```

38 -- debouncer de 10ms
39 process (CLK50MHz, CLK, RST, CLK_db) is
40     constant max_cnt : natural := 500000; -- 500000 10ms para clk 20ns
41     variable cnt_db : integer range 0 to max_cnt-1;
42 begin
43     if (RST = '1') then
44         cnt_db := 0;
45         CLK_db <= '0';
46     elsif ((CLK = '0') and (CLK_db = '0')) or
47           ((CLK = '1') and (CLK_db = '1')) then
48         cnt_db := 0;
49     elsif (rising_edge(CLK50MHz)) then
50         if (cnt_db = max_cnt - 1) then
51             CLK_db <= not CLK_db;
52         else
53             cnt_db := cnt_db + 1;
54         end if;
55     end if;
56 end process;
57 end architecture;

```

Figura 14: Technology Map do circuito com debouncer

Após a alteração do código, refiz a compilação e observei o diagrama RTL do circuito e também o TechnologyMap. Com a adição do código de deboucer, nota-se que um novo bloco foi introduzido nas figuras 15 e 16, na entrada dos dados.

FONTE: Elaborado pelo autor

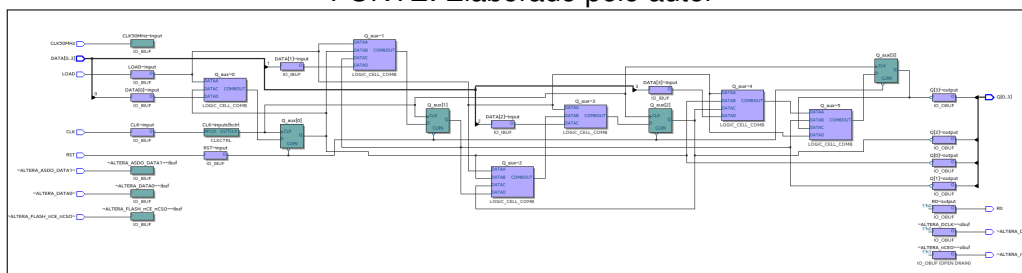


Figura 15: Diagrama RTL do circuito com debouncer

Este bloco é utilizado para evitar que o repique da chave seja propagado para o resto do circuito e afete na contagem.

FONTE: Elaborado pelo autor

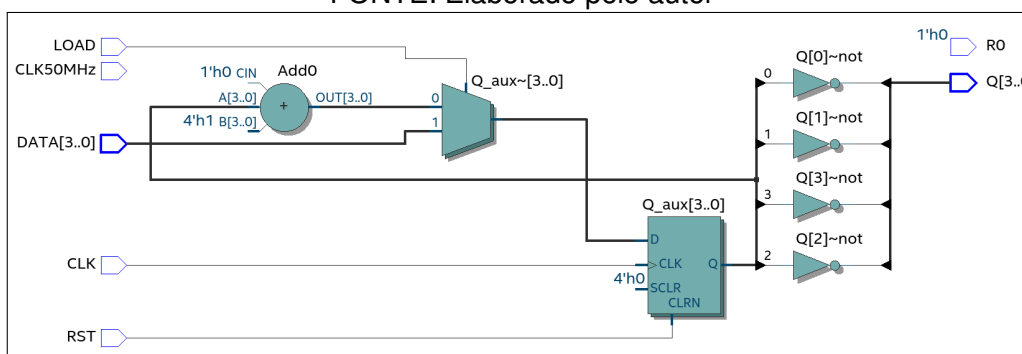


Figura 16: Código VHDL alterado adicionando o bloco de função de debouncer

## 2.5 Passo 5: Observando circuito com debouncer

Após re-enviar o código, agora com o circuito de debouncer adicionado, nota-se uma melhora no processo de avanço da chave de seleção, agora ao avançar a posição com a chave seletora, o circuito evita que posições de contagem sejam puladas, e assim a contagem de alteração dos LEDs é apresentada corretamente.

Abaixo estão duas capturas sequencias, apresentado o led 0011 e 0101, correspondendo a duas variações na chave de seleção, o primeiro valor equivale a 3 em decimal (figura 10) e o segundo valor equivale á 5 em decimal (figura 11).

FONTE: Elaborado pelo autor

 


Figura 17: Technology Map do circuito montado através de VHDL.

FONTE: Elaborado pelo autor

 


Figura 18: Captura da operação dos LEDs na FPGA

### 3 Referências bibliográficas

Wiki diária da disciplina de DLP - IFSC SJ  
Tempo de propagação em circuitos combinacionais  
Conhecendo os dispositivos lógicos programáveis  
Acesso a Nuvem do IFSC (Para realização da atividade)